

Design a stringa singola

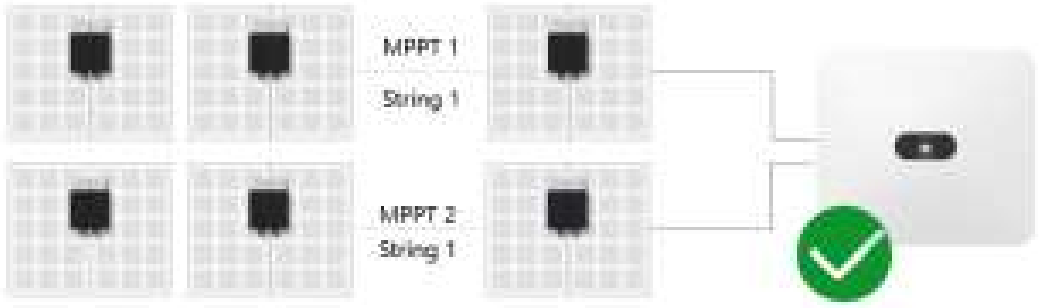Quando viene configurato l'ottimizzatore MERC-1100W/1300W-P, una stringa può essere collegata solo a ciascun MPPT dell'inverter. Pertanto, è consigliabile utilizzare il design a stringa lunga per ottimizzatori C&I al fine di ridurre il numero di stringhe FV.



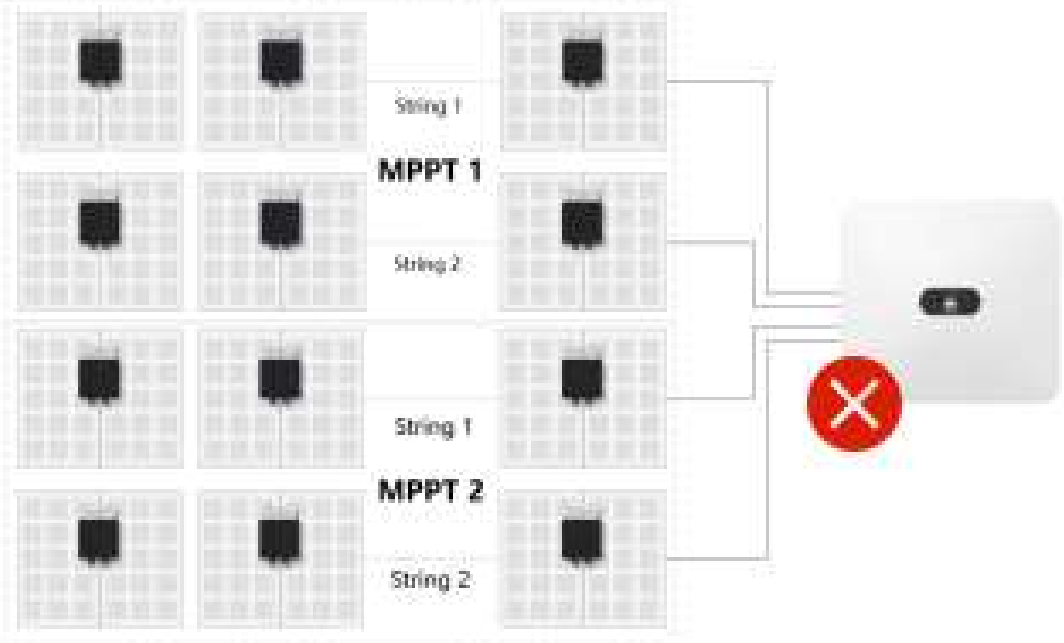Una stringa può essere collegata solo a ciascun MPPT.



Non è possibile collegare più stringe a un MPPT.